

Ordne die Bilder und Begriffe der Richtigen Schaltung zu!  
Zeichne Linien zur richtigen Schaltung!


### Serienschaltung

Lichterketten

Wenn eine Lampe kaputt ist, leuchten die anderen Lampen trotzdem.

Alle Lampen teilen sich den gleichen Stromkreis.

Steckdose

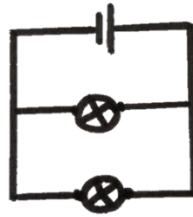

### Parallelschaltung

Die Lampen leuchten heller.

Wenn eine Lampe kaputt ist, leuchtet keine Lampe mehr.

Die Lampen leuchten dunkler.

Jede Lampe hat einen eigenen Stromkreis.



Zeichne ein, wo die Pole die Lampe berühren müssen, um sie zum Leuchten zu bringen! Zeichne den Glühdraht ein!

