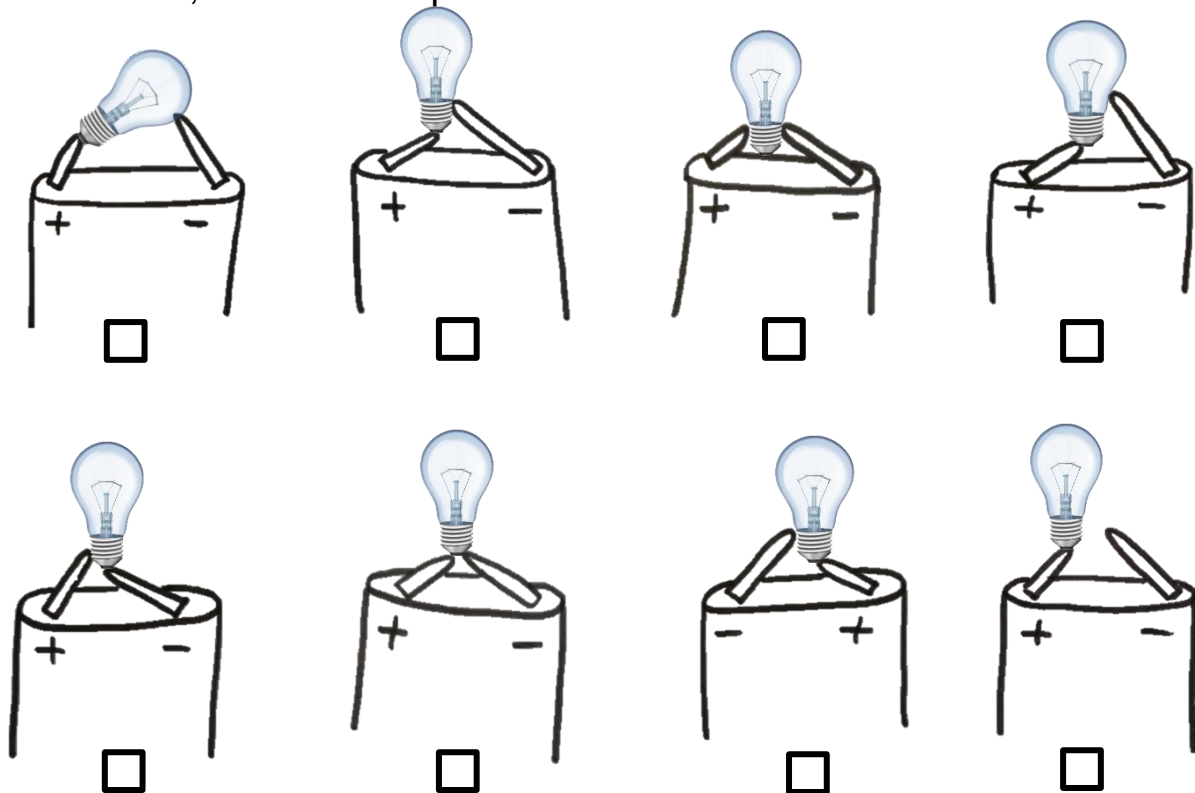


Kreuze an, welches Lämpchen leuchtet!



Ordne die Bilder der richtigen Schaltung zu!  
 Fülle den Lückentext richtig aus!

Serienschaltung

Parallelschaltung

Wenn eine Lampe kaputt ist, leuchten die anderen Lampen \_\_\_\_\_.

Die Lampen leuchten \_\_\_\_\_.

Alle Lampen \_\_\_\_\_ sich den gleichen Stromkreis.

Ein Beispiel für eine Serienschaltung ist die \_\_\_\_\_.

Die Lampen leuchten \_\_\_\_\_.

Wenn eine Lampe kaputt ist, leuchten die anderen Lampen \_\_\_\_\_.

Jede Lampe hat einen \_\_\_\_\_ Stromkreis.

Ein Beispiel dafür sind \_\_\_\_\_.

- dunkler
- nicht mehr
- heller
- eigenen
- Steckdosen
- teilen
- Lichterkette
- trotzdem